

bastlíři SH

MacGyver

macgyver.siliconhill.cz



STŘEDISKO.UN*XOVÝCH.TECHNOLOGIÍ

Když procesor nestačí, FPGA zaskočí


Jan „Fosfor“ Pospíšil

8. 12. 2015

Středisko UN*Xových technologií

Úterní díl Bastlířských Střed

Bastlířské středy

 

- (Ne)pravidelné semináře projektu *MacGyver – bastlíři SH*
- <http://macgyver.siliconhill.cz/wiki/stredy>
- Bylo
 - 18. 11. – Arduino a debugger
 - 25. 11. – Technologie návrhu a výroby DPS
 - 2. 12. – O napájecím (sub)systému
- Bude
 - 16. 12. – Stručná historie zpětné vazby

O mě nás

- Jan „Fosfor“ Pospíšil
 - FEL od 2005, SH od 2006, FIT od 2011, CERN od 2015
 - *MacGyver* – *bastlíři SH*, elektronika, FPGA, vesmír
 - fosfor@sh.cvut.cz
 - <http://linkedin.com/in/fosfor>
- Vojta Suk
 - FEL od 2009, dnes Java EE
 - *MacGyver* – *bastlíři SH*, elektronika
 - v.suk@sh.cvut.cz
 - <http://twitter.com/VojtechSuk>

Co nás čeká

- Úvod do logiky (příklad poprvé)
 - Poznej nepřítele
 - O FPGA
 - FPGA design flow (příklad podruhé)
 - Vnitřnosti FPGA (příklad znovu a lépeji)
 - Závěrečné slovo
-
- Volitelně – rozšířená ukázka



Úvod do logiky

- Matematická logika
- Dvouprvková Booleova algebra
 - 0/1, high/low, true/false, (ne)pravda
- Vystačíme si s dvěma hodnotami

Binární kódování
000
001
010
011
100
101
110
111

Kombinační logika

- Logické funkce (i více vstupů), např.:

a	NOT a
0	1
1	0

a	b	a AND b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	a OR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	b	a XOR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Výsledek funkce závisí jen na jejích vstupech

$$\vec{y} = f(\vec{x})$$

- Pouze zpoždění dané technologií (zpoždění hradel)




Hradlo – základní realizace logické funkce

Příklad: návrh sčítačky

- Bitová sčítačka: $S = A + B$
 - Vstup: 2 x 1 bit (operandy) + 1 bit (přenos z nižšího řádu)
 - Výstup: 1 bit (součet) + 1 bit (přenos do vyššího řádu)

$$C = (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A \oplus B))$$

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

 


wikipedia.org

A	B	Cin	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Sekvenční logika


 
- Výsledek závisí na vstupech a minulém stavu
$$\vec{y}_2 = f(\vec{x}_2, \vec{y}_1)$$
- Paměť – např. klopný obvod D (a další)
- Časováno (taktováno) hodinami
 - Takt je vymezen vzestupnou hranou (nebo sestupnou, úrovní)
 - Omezeno shora maximálním zpožděním hradel



Příklad: návrh čítače

- 32 bitový čítač (modulo 2^{32}) s volitelným krokem
 - Vstup: hodiny (CLK), krok (I)
 - Výstup: načítaná hodnota (V)

$$V_x = (V_{x-1} + I) \bmod 2^{32}$$

  


Poznej nepřítele


- Diskrétní integrované obvody a plno drátů
- Zákaznický integrovaný obvod na vlastním křemíku
- (Mikro)procesor a „normální“ programování

Diskrétní logické součástky

 - Jednotky hradel v pouzdru
- Pro malá zapojení dokonalý přehled, snadná manipulace, nízká cena
- Vše se však rychle zhoršuje s rostoucí velikostí zapojení...




wikipedia.org

 

Zákaznický integrovaný obvod

 - ASIC (Application-specific integrated circuit)
- Nízká cena (výsledného obvodu) při masové výrobě
- Dlouhý a drahý vývoj
 - Měsíce a více
 - I několik milionů \$



(Mikro)procesor

- Hardware „jen“ použijeme, tvoříme software
- Univerzálnost, nízká cena, hodně rozšířené
- Platí se rychlostí
 - u složitějších operací
 - u přenosů většího množství dat

```
/**
 * Simple HelloButton() method.
 * @version 1.0
 * @author john doe <doe.j@example.com>
 */
HelloButton()
{
    JButton hello = new JButton( "Hello, wor
    hello.addActionListener( new HelloBtnList

    // use the JFrame type until support for t
    // new component is finished
    JFrame frame = new JFrame( "Hello Button"
    Container pane = frame.getContentPane();
    pane.add( hello );
    frame.pack();
    frame.show();           // display the fra
}
```

O FPGA

- Field-programmable gate array
- „F-terénu Programovatelné Hradlové Pole“
- Pole – je tam toho hodně
- Hradlové – je tam hodně hradel
- Programovatelné – ta hradla jdou programovat
- F-terénu – a jde to programovat kdykoliv, dokonce i za běhu

Programovatelná logika


- Virtuální hromada 7400 obvodů a plno drátů
- Virtuální vývoj ASIC
- „Programování“ – popis zapojení
- FPGA jsou nejmodernější součástky v této oblasti
 - Historie: (C)PLD, GAL, PAL, (E)EPROM, ...

Na co použijeme FPGA

- Prototypování, vývoj ASIC
- Rychlé zpracování dat, potřeba nízké latence
- Velké množství vstupů/výstupů, dat
- Na to, co by na (M)CPU trvalo příliš dlouho a na co nemáme ASIC

Porovnání s nepřáteli

 - Není to ASIC, ale je to skoro stejně rychlé
 - Je to logický integrovaný obvod
- Není to (M)CPU, ale je to programovatelné
 - Je to programovatelný logický obvod
- Vyrábí se to masově – je to levné
 - Může být levnější než ASIC, ale dražší než (M)CPU



Výrobci, jejich IDE a (budoucí) největší FPGA

- Xilinx, <http://www.xilinx.com/>
 - IDE: Vivado, dříve ISE
 - Virtex UltraScale+: 16 nm, 3,5 milionu „logických buněk“, IO až 33 Gb/s, 832 IO pinů, DSP 6,3 TMAC/s
- Altera, <https://www.altera.com/>
 - IDE: Quartus II
 - Stratix X: 14 nm, 5,5 milionu „logických elementů“, IO až 30 Gb/s, 1640 IO pinů, DSP 7,9 TMAC/s

Výrobci, jejich IDE a vlajková FPGA


- Lattice, <http://www.latticesemi.com/>
 - IDE: Diamond
 - Malá FPGA s nízkým odběrem, levná
- Microsemi, <http://www.microsemi.com/>
 - IDE: Libero
 - Radiačně odolná FPGA

FPGA design flow

- ... aneb cesta od myšlenky, k blikající LEDce
- „Frontend“ spíše univerzální, občas i opensource
- „Backend“ spíše uzavřený, proprietární
 - Výrobci FPGA nesdělí podrobnosti o svých zařízeních
 - Pro finální kroky je nutné používat nástroje výrobce


Příklad FPGA design flow

1. Myšlenka, návrh

 

Příklad základního design flow

 
1. Myšlenka, návrh
2. Schéma / kód (VHDL, (System)Verilog, SystemC,...)



```
23 library IEEE;
24 use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
25 use ieee.std_logic_arith.all;
26 use ieee.std_logic_unsigned.all;
27
28 entity ADD16_HXILINX_adder is
29 port(
30     CO : out std_logic;
31     OFL : out std_logic;
32     S : out std_logic_vector(15 downto 0);
33
34     A : in std_logic_vector(15 downto 0);
35     B : in std_logic_vector(15 downto 0);
36     CI : in std_logic
37 );
38 end ADD16_HXILINX_adder;
39
40 architecture ADD16_HXILINX_adder_V of ADD16_HXILINX_adder is
41     signal adder_tmp: std_logic_vector(16 downto 0);
42 begin
43     adder_tmp <= conv_std_logic_vector(
44         (conv_integer(A) + conv_integer(B) + conv_integer(CI)),17);
45     S <= adder_tmp(15 downto 0);
46     CO <= adder_tmp(16);
47     OFL <= ( A(15) and B(15) and (not adder_tmp(15)) ) or
48             ( (not A(15)) and (not B(15)) and adder_tmp(15) );
49 end ADD16_HXILINX_adder_V;
```


Příklad základního design flow

 1. Myšlenka, návrh
2. Schéma / kód (VHDL, (System)Verilog, SystemC,...)
3. Syntéza → netlist (aneb opět schéma)




Příklad základního design flow

 1. Myšlenka, návrh
2. Schéma / kód (VHDL, (System)Verilog, SystemC,...)
3. Syntéza → netlist (aneb opět schéma)
4. Mapování na technologie → netlist




Příklad základního design flow

 - 4. Mapování na technologie → netlist
- 5. Place (rozmístění) → víme co kde je



Příklad základního design flow

 - 5. Place (rozmístění) → víme co kde je
- 6. Route (zapojení) → teď už víme i jak to je spojené



Příklad základního design flow


1. Myšlenka, návrh
2. Schéma / kód (VHDL, (System)Verilog, SystemC,...)
3. Syntéza → netlist (aneb opět schéma)
4. Mapování na technologie → netlist
5. Place (rozmístění) → víme co kde je
6. Route (zapojení) → teď už víme i jak to je spojené
7. Vytvoření bitstreamu (programovací data)

```
1  Xilinx ASCII Bitstream
2  Created by Bitstream P.20131013
3  Design name:    top.ncd;UserID=0xFFFFFFFF
4  Architecture:   spartan3a
5  Part:           3s700anfgg484
6  Date:           Sun Dec 06 22:13:43 2015
7  Bits:           2732640
8  1111111111111111
9  0011110000001111
10 0011000110100001
11 0000000011001001
```

Ukázka v Xilinx ISE

- Sčítačka schématem
- Implementace
- Simulace
- Ukázka na HW

Příklad rozšířeného design flow

 

Vnitřnosti FPGA

- Aneb jak ty trpaslíčci vlastně vypadají?
- Kombinační logika
- Sekvenční logika
- Vstupy / výstupy
- Propojení (všeho)
- Konfigurační paměť
- Bloky dalších funkcí

Vnitřnosti FPGA

- Aneb jak ty trpaslíčci vlastně vypadají?

- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|
| • Kombinační logika | LUT (Look-up table) | } „logický blok“ |
| • Sekvenční logika | Dff (D flip-flop) | |
| • Vstupy / výstupy | IOB (in/output block) | |
| • Propojení (všeho) | programmable interconnect | |
| • Konfigurační paměť | CRAM | |
| • Bloky dalších funkcí | JTAG, SPI, PLL, BRAM, DSP, CPU, ... | |

Vše konfigurovatelné

LUT (Look-up table)



- Vyhledávací tabulka
- Logická funkce → pravdivostní tabulka → paměť
- Vstupy funkce = adresní bity do paměti
- Všechny výsledky funkce jsou předpočítané
- Např. 3 vstupový LUT
 - Libovolná logická funkce 3 proměnných
 - Paměť 8x1 bit = konfigurace 8 bitů
- Běžně 4-6 vstupový LUT

			↓ LUT 1	↓ LUT 2
A	B	Cin	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Logický blok

- Xilinx: CLB (Configurable Logic Block)
- Altera: LAB (Logic Array Block)
- Základní stavební blok opakující se struktury FPGA
- Obsahuje
 - Jednotky LUTů
 - Jednoty klopných obvodů D
 - Konfigurace několik bitů (reset stav, aktivní hrana, ...) na KO
 - Trochu další logiky
 - Programovatelné propojení

Logický blok – Xilinx Spartan 3AN

  **SLICEM****SLICEL**

DS312-2_13_020905

IOB (in/output block)

- Rozhraní s vnějším světem – pin
- Vstup / výstup / vstupovýstup
- Umí stav vysoké impedance
- Často obsahuje také klopný obvod
 - Zmenšení zpoždění na vstupu / výstupu
- Napěťové standardy, různá síla budiče
- Může obsahovat i DDR registry, zpožďovací linky, (de)serializátory, ...
- I desítky bitů konfigurace


Hierarchické propojení

- Univerzální programovatelné propojení
- Ideálně propojení všeho se vším
- Reálně kompromis se složitostí
- Nástroj provádějící „place“ fázi implementace obvodu (placer) musí znát konkrétní možnosti propojení a musí je co nejvhodněji použít
 - Jde o jednu z výpočetně nejsložitějších fází implementace
- Hodně bitů konfigurace

Hierarchické propojení

Logický blok


Konfigurace
funkce

 


Hierarchické propojení

Logický blok


Konfigurace
funkce

 

Hierarchické propojení

 


Hierarchické propojení

 


Připojení LB do
propojovací sítě

Hierarchické propojení

 

Hierarchické propojení

 

Switch blocks – globální propojení

Konfigurační paměť

- Konfigurační paměťové buňky všech vnitřností
- Různá technologie u různých FPGA/výrobců
 - SRAM – stejný CMOS proces jako zbytek čipů – levné, ale po zapnutí se musí nahrát z externího zdroje
 - Flash – dražší proces, menší FPGA, ale pamatuje si i přes vypnutí, je radiačně odolnější než SRAM
 - Antifuse – jednorázové pojistky, speciální FPGA (radiačně nejodolnější)
- Pro „programátora“ je průhledná, ve valné většině případů se s ní v obvodu nemusíme zabývat

Bloky dalších funkcí

- Jednoúčelové funkce „pálené do křemíku“
- Šetří zdroje a jsou rychlejší
- Názvy občas závislé na výrobcích / řadách
- JTAG (Joint Test Action Group, IEEE 1149.1)
 - Základní komunikace s FPGA - programování, testování
- SPI (Serial Peripheral Interface)
 - Rozhraní pro nahrávání konfigurační paměti z externího úložiště po startu FPGA

Bloky dalších funkcí (pokračování)

- PLL / DLL / DCM / MMCM / ...
 - Obvody pro práci s hodinami: syntéza frekvence, fázový posun, čištění jitteru, generování více hodin se vzájemným vztahem
- BRAM (Block RAM)
 - Bloky pamětí, velikost v řádu kbitů
- DSP (Digital signal processing)
 - Obvody pro rychlé početní operace
 - MAC (Multiply–accumulate operation), floating point, ...
- CPU
 - Např. 2 jádra ARM vypálená na stejném čipu

Ukázka v Xilinx ISE

- Znovu příklad se sčítačkou/čítačem
- Nahlížení do protokolů
- Nahlížení do výsledků jednotlivých kroků
- Prohlížení implementovaného obvodu v čipu

Závěrečné slovo



O čem by se dalo (příště) mluvit

- Timing, nebo-li časování
- Pravidla návrhu
 - Hodiny jsou svaté
 - Synchronizace a metastabilita
 - Reset
- Jak psát kód – kdo mu má rozumět (člověk i frontend)
 - Standardy, podpora v toolech
- IP cores, SoC, uBlaze, Picoblaze, HLS
- Opensource HW vs. opensource design flow nástroje
- Simulace, ladění
- Devboardy

Materiály a zdroje

- <http://fpga.cz/>
- <http://vhdl.cz/>
- <http://opencores.org/>
- <http://www.ohwr.org/>
- <http://www.fpga4fun.com/>
- <http://wavedrom.com/>
- Stránky a dokumentace čipů / nástrojů

A co dál?

- Otázky?
- Kdo ještě nespí, může zůstat na rozšířenou ukázkou
 - Psaní kódu
 - Procesor v FPGA
- Po skončení lze volně navázat exkurzí do bastlířny
- Feedback: macgyver@siliconhill.cz